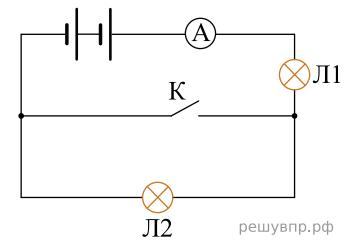


Ученик включил две одинаковые лампы в сеть постоянного напряжения, как показано на рисунке. Как изменяется общее сопротивление и потребляемая мощность цепи при замыкании ключа?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличится
- 2) уменьшится
- 3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.



решувпр.рф

Общее сопротивление цепи	Потребляемая мощность цепи