


В колебательном контуре уменьшили площадь  $S$  пластин конденсатора.

Как при этом изменяется электроёмкость конденсатора и частота собственных колебаний контура?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

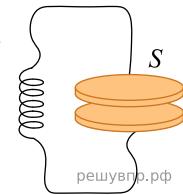- 1) увеличится
- 2) уменьшится
- 3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.



Электроёмкость конденсатора	Частота колебаний контура