

Найдите значение общего сопротивления при таком соединении, как показано на рисунке. Значение сопротивления одного проводника 4 Ом, другого 8 Ом. Ответ округлите до целых.

