

Мощность чайника составляет 1000 Вт, его подключили в розетку с напряжением 200 В. Какая сила тока будет на чайнике?